
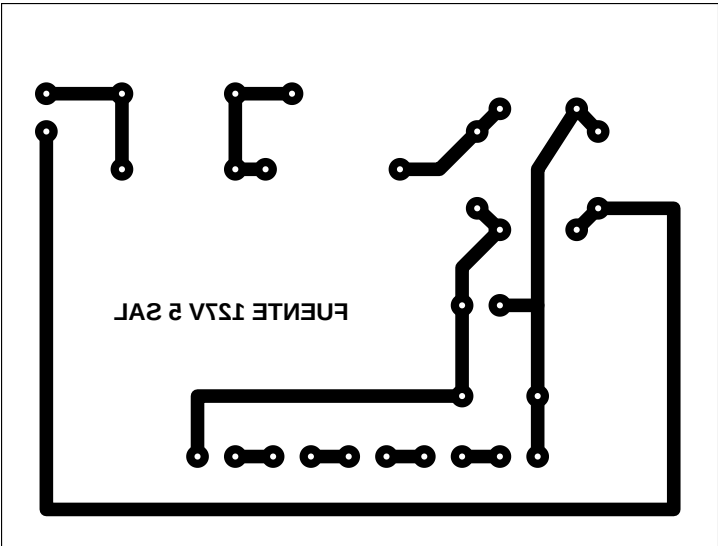


Fuente capacitiva 5 salidas · PISTAS PARA PLANCHAR (escala 1:1)

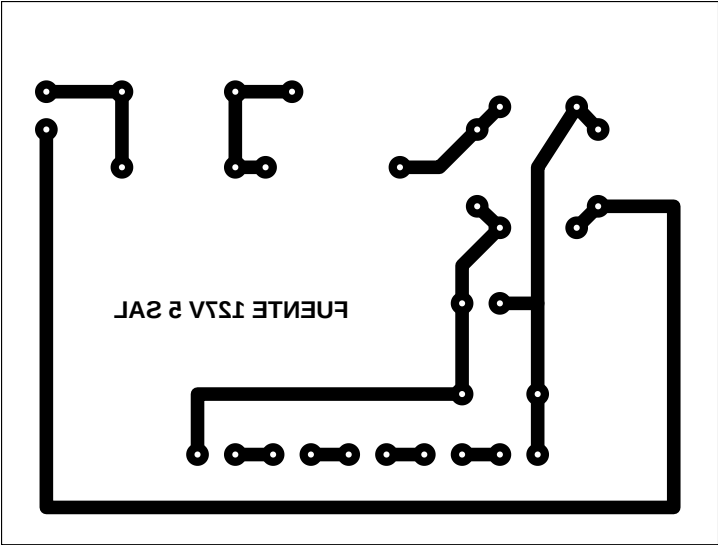
Imprime en impresora LÁSER al 100 % ("tamaño real", sin "ajustar a página") en papel couché o de revista. **NO lo inviertas**: ya está listo. Si el letrero sale al revés en el papel es correcto: al planchar queda derecho sobre el cobre.
Comprobación: la barra mide exactamente 50 mm y la placa 95 × 72 mm. Si no mide eso, revisa la escala de la impresora.



Dos copias por si la primera no se transfiere bien. Los puntos blancos marcan dónde perforar (broca de 0.8 a 1 mm; 1.2 mm para las borneras).

Acomodo de componentes (vista desde arriba, 1:1)

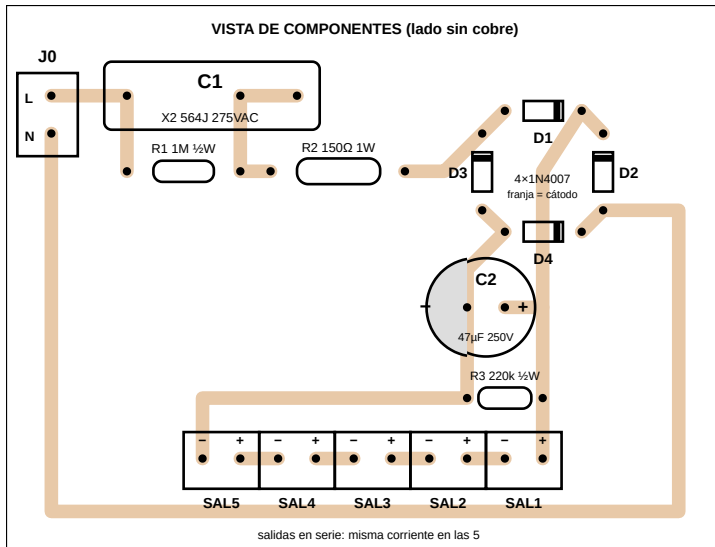Los componentes van del lado SIN cobre y se sueldan del lado del cobre. El color café es la pista vista a través de la placa.



C1 tiene 3 agujeros: usa el de 15 mm o el de 22.5 mm según el tamaño de tu capacitor. **Fusible:** va en el cable de entrada (portafusible de cable, 500 mA lento).

Lista de material (versión 1, 5 salidas en serie)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo en mostrador
C1	1	Capacitor X2 275 VAC 0.56 μF (564J) . Si no hay, 0.47 μ F (474J)
R1	1	Resistencia 1 MΩ $\frac{1}{2}$ W
R2	1	Resistencia 150 Ω 1 W antilama
D1–D4	4	Diodo 1N4007
C2	1	Electrolítico 47 μF 250 V (13 mm, patas a 5 mm)
R3	1	Resistencia 220 kΩ $\frac{1}{2}$ W
J0–J5	6	Bornera de 2 polos KF301 paso 5 mm
F1	1+1	Portafusible de cable + fusible 5×20 lento 500 mA
LED	15	LED de 5 mm (3 por salida)
—	1	Placa fenólica de una cara 10×10 cm, cloruro férrico, plumón, fibra verde
—	1	Caja de plástico, cable con clavija, termofit, soldadura; foco de 60 W para probar

En esta versión las 5 salidas van en serie: todas llevan la misma corriente. Si una se desconecta, se apagan todas. Si quieres salidas independientes, usa la versión de 5 canales.

Acomodo ampliado 2x (para ver mejor, no es para planchar)

