
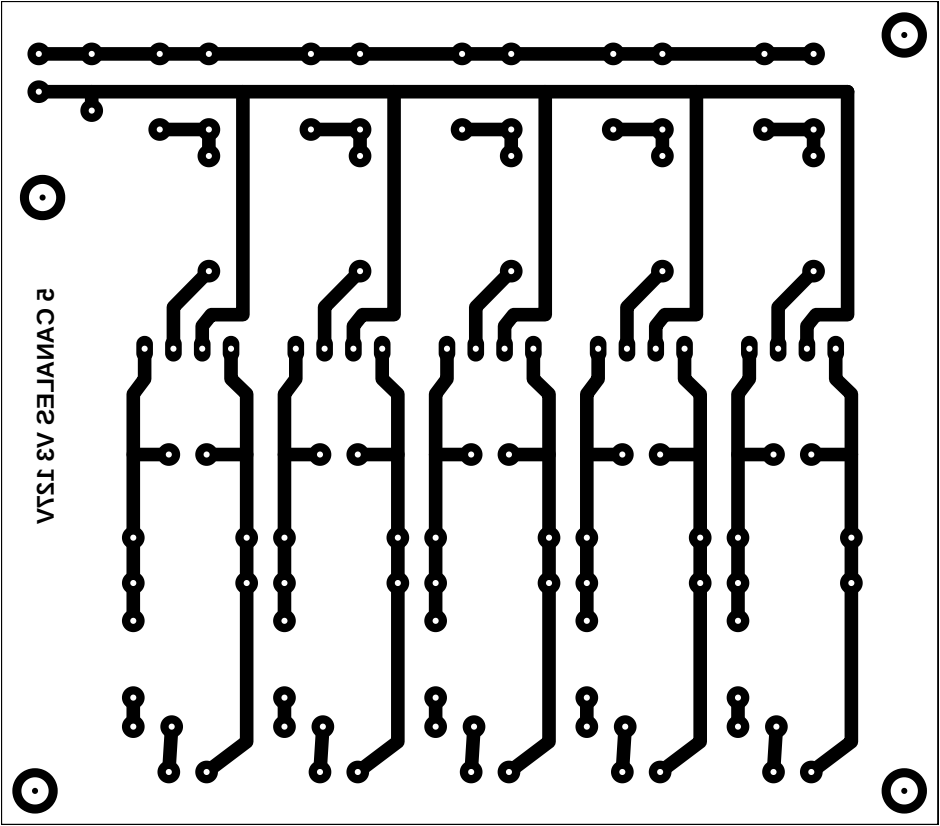


Fuente 5 canales V3 · PISTAS PARA PLANCHAR (1:1)

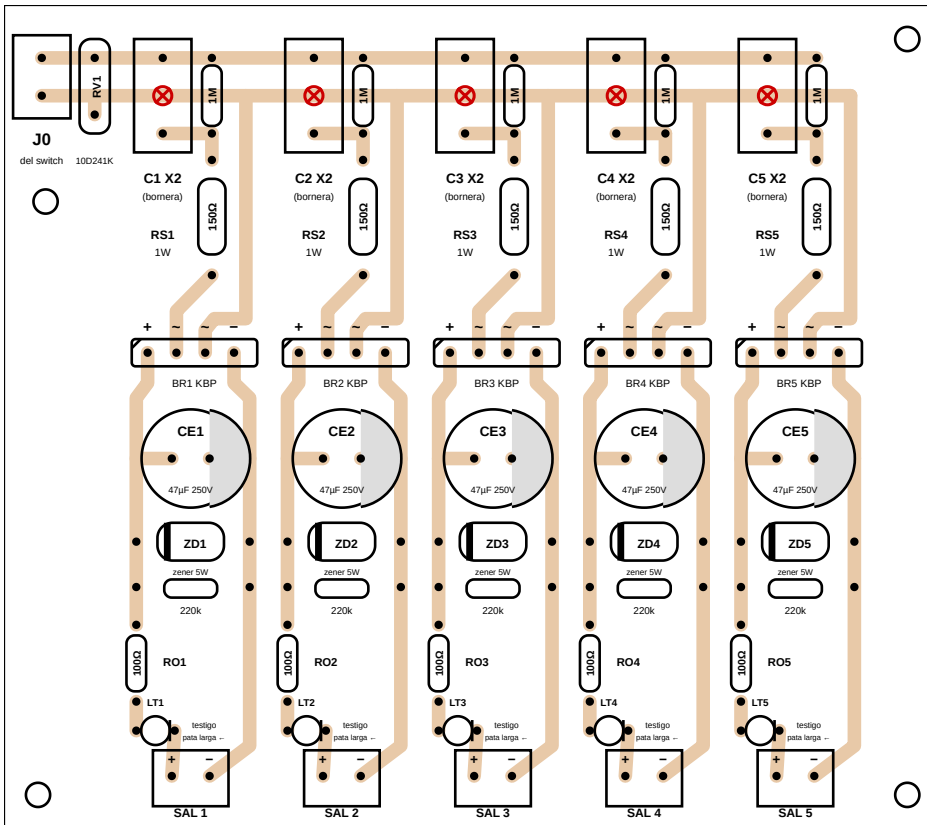Imprime en **LÁSER** al 100 % ("tamaño real"). **NO lo inviertas**. El letrero sale al revés en el papel a propósito: al planchar queda derecho. Imprime 2 hojas por si una no pega bien.
Comprobación: la barra mide 50 mm y la placa 124 × 109 mm. Los 4 círculos grandes son los agujeros de montaje: brócalos a 3 mm.



Acomodo de componentes (vista desde arriba, 1:1)



- **TC1–TC5** (bornera de 3 polos del capacitor): **corta la pata de en medio** (marcada ⊗ en rojo), porque ahí pasa la línea N. El capacitor X2 se atornilla en los dos polos de las orillas.
- **Puente BR**: la pata + (esquina recortada) a la izquierda. **CE**: la franja (–) a la derecha. **ZD**: la franja del zener a la izquierda (hacia el +).
- **LT** (testigo): pata larga a la izquierda. Si no quieres testigo, pon un puente de alambre en su lugar.
- No necesita puentes de alambre. Broca de 1 mm para todo, 1.2 mm para las borneras y 3 mm para los agujeros de montaje.

Lista de material

Ref	Cant.	Cómo pedirlo en mostrador	Para qué sirve
C1–C5	5	Capacitor X2 275 VAC , uno por salida, según la tabla (lo normal: 474J; 564J o 684J para muchos LED). Compra 1–2 extra	Fija la corriente de su salida
TC1–TC5	5	Bornera de tornillo de 3 polos KF301 (paso 5 mm). Corta la pata de en medio antes de soldarla	Cambiar el capacitor sin soldar
RD1–RD5	5	Resistencia 1 MΩ ½ W	Descarga el capacitor X2
RS1–RS5	5	Resistencia 150 Ω 1 W antilama	Frena el pico al encender
BR1–BR5	5	Puente rectificador en línea KBP307 (o KBP310, KBP206, 2KBP10)	Convierte AC en DC
CE1–CE5	5	Electrolítico 47 µF 250 V , 13 mm, patas a 5 mm	Luz fija, sin parpadeo
ZD1–ZD5	5	Diodo zener de 5 W serie 1N53xxB , del voltaje de la tabla	Protege al conectar LED y si la salida queda vacía
RC1–RC5	5	Resistencia 220 kΩ ½ W	Descarga el electrolítico
RO1–RO5	5	Resistencia 100 Ω ½ W	Suaviza el golpe al conectar LED
LT1–LT5	5	LED rojo de 3 mm (o de 5 mm)	Testigo: prende si esa salida trabaja
RV1	1	Varistor 10D241K	Absorbe picos de la línea
J0–J5	6	Bornera de tornillo de 2 polos KF301	Entrada y 5 salidas
Caja	1	Portafusible de chasis 5×20 + 2 fusibles lentos 500 mA	Se cambia el fusible sin abrir la caja
Caja	1	Interruptor de balancín iluminado 250 V, 3 patas (tipo KCD3 con luz)	Encendido con luz piloto
Caja	4	Tornillo M3 con poste separador de 10 mm	Fijar la placa
—	1	Placa fenólica de una cara 15 × 15 cm (se corta a 124 × 109 mm)	
—	1	Barniz para circuitos (o esmalte de uñas transparente)	Protege el cobre de humedad
—	—	Caja de plástico, cable de uso rudo con clavija, cloruro férrico, plumón, brocas de 1, 1.2 y 3 mm, soldadura, termofit	


Capacitor y zener de cada salida

127 V, LED de 5 mm, unos 16–19 mA. Cada salida es independiente: elige su fila según cuántos LED le pongas.

LED en la salida	Blanco/azul/verde: capacitor	zener 5 W	Rojo/amarillo: capacitor	zener 5 W
1	474J	1N5349B (12 V)	474J	1N5349B (12 V)
3	474J	1N5355B (18 V)	474J	1N5352B (15 V)
5	474J	1N5361B (27 V)	474J	1N5357B (20 V)
8	474J	1N5366B (39 V)	474J	1N5361B (27 V)
10	474J	1N5368B (47 V)	474J	1N5365B (36 V)
15	564J	1N5373B (68 V)	474J	1N5368B (47 V)
20	684J	1N5377B (91 V)	564J	1N5372B (62 V)
25	684J	1N5379B (110 V)	564J	1N5374B (75 V)
30	824J	1N5381B (130 V)	564J	1N5377B (91 V)

Máximo 30 LED blancos por salida. **Salida que no uses: quita su capacitor de la bornera** y ese canal queda apagado. Si la dejas sin LED pero con capacitor, el zener se entibia (hasta 1.7 W en uno de 5 W).

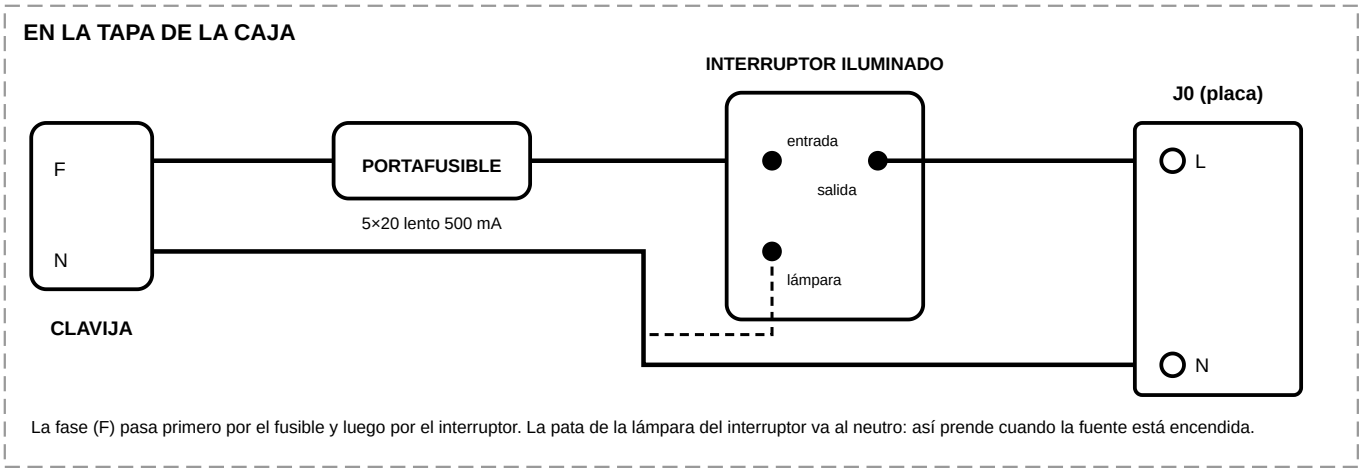Conexión en la caja: fusible e interruptor



Seguridad

- No está aislada: toda la placa y los LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada.
- Aunque el zener y la resistencia de 100 Ω suavizan el golpe, **conecta y desconecta LED con la fuente apagada**.
- Primera prueba con un foco de 60 W en serie. Si el foco brilla fuerte, hay un corto.
- Al terminar, pon barniz del lado del cobre, sin tapar los tornillos de las borneras.

Acomodo ampliado (para ver mejor, no es para planchar)

