
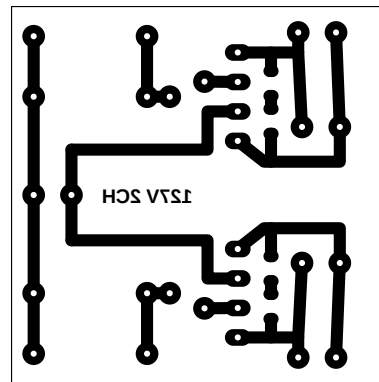
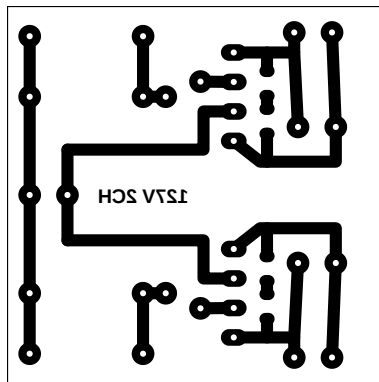
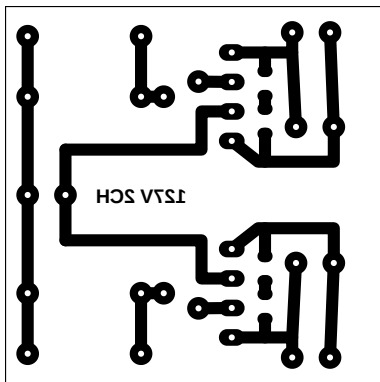
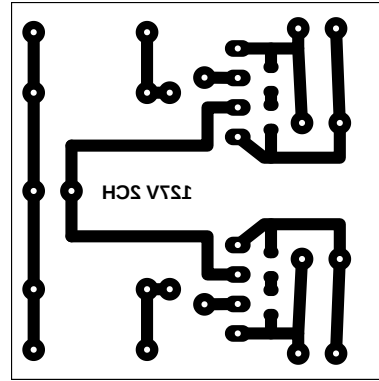
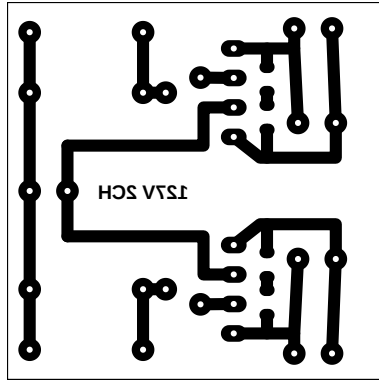



Fuente de 2 canales · placa 5 × 5 cm (v2, piezas de patitas) · PISTAS PARA PLANCHAR (1:1)

Imprime en **LÁSER** al 100 % y **no lo inviertas** (el "127V" sale al revés en el papel a propósito). Cada cuadro es una placa de 50 × 50 mm con 2 salidas. Para 5 salidas necesitas 3 placas (te sobra 1 salida). Aquí van 6 copias.

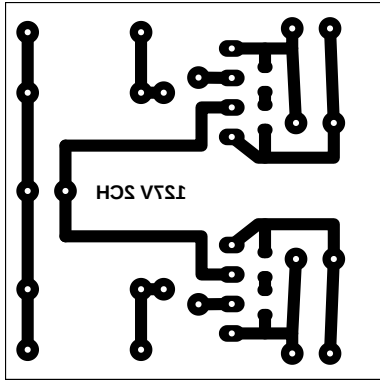
Solo los 4 rectángulos chicos sin punto blanco (debajo de cada electrolítico) son SMD y no se perforan. Los 4 óvalos en fila son el puente KBP307: esos sí se perforan.




Dónde va cada pieza

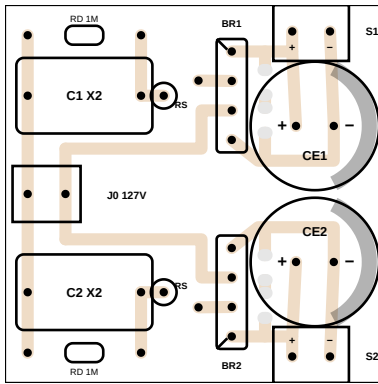


Lado de componentes, 1:1

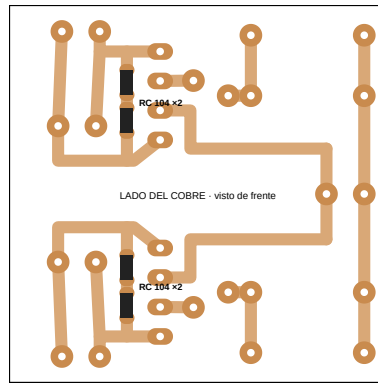

Lado del cobre (SMD), 1:1

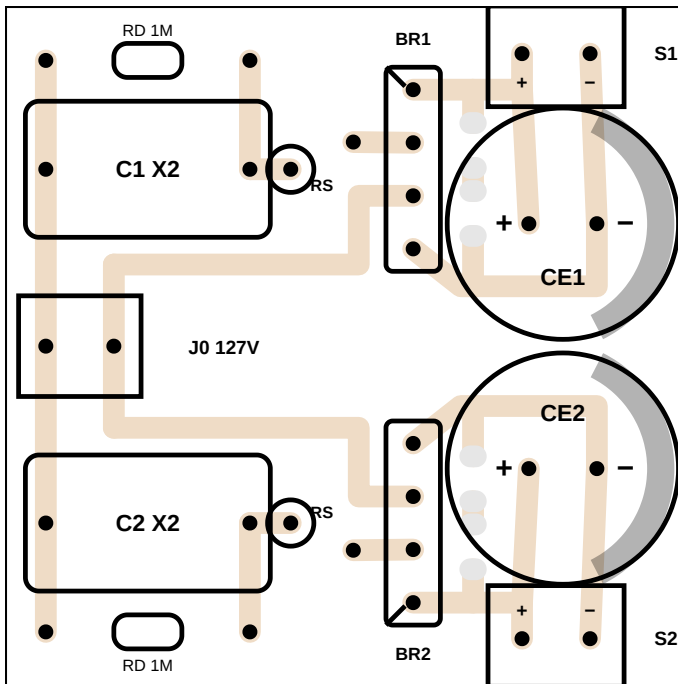

Lado de componentes, ampliado

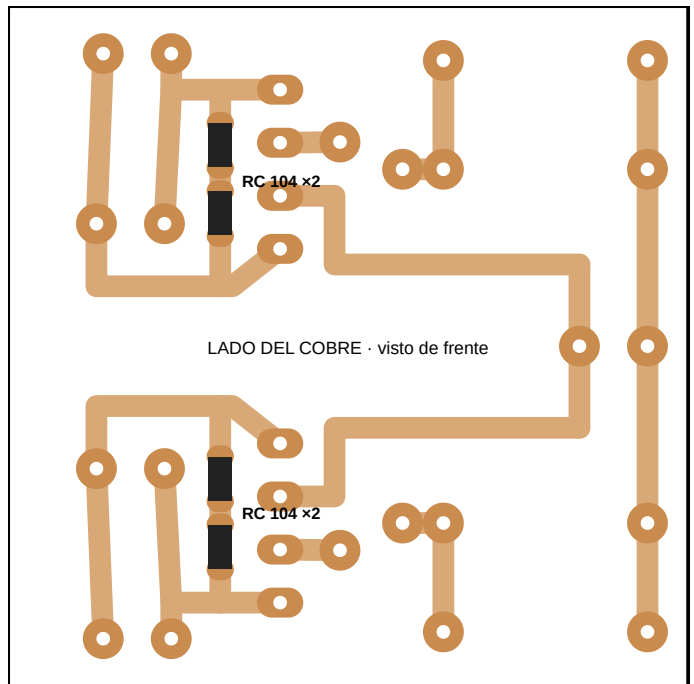


Lado del cobre, ampliado. Suelda primero las 4 resistencias 1206

- **BR** (KBP307): la pata + (esquina recortada) arriba en el canal 1 y abajo en el canal 2, como en el dibujo.
- **CE**: la franja (-) hacia la orilla derecha. **RS** va parada junto al X2. **RD** va acostada arriba (canal 1) o abajo (canal 2) del X2.
- La fila de abajo es el espejo de la de arriba.

Lista de material (por placa de 2 canales)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo	Nota
C1, C2	2	Capacitor X2 275 VAC , patas a 15 mm, según tus LED (lo normal: 474J)	Soldado directo
RD1, RD2	2	Resistencia 1 MΩ ½ W , acostada, patas dobladas a 15 mm	Junto al X2, descarga el capacitor
RS1, RS2	2	Resistencia 150 Ω 1 W, parada (patas a 5 mm)	Frena el pico al conectar
BR1, BR2	2	Puente KBP307 (patas a ~4 mm). La esquina recortada (+) va donde marca el dibujo	Parado
CE1, CE2	2	Electrolítico 47 µF 250 V , 17 mm de diámetro, patas a 5 mm	Parado
RC1–RC4	4	Resistencia SMD 1206 de 100 kΩ (dice 104), 2 por canal	Lado del cobre, debajo del electrolítico
J1, J2	2	Bornera KF301 de 2 polos	Salidas
J0	1	Bornera KF301 de 2 polos, o suelda los 2 cables directo	Entrada 127 V

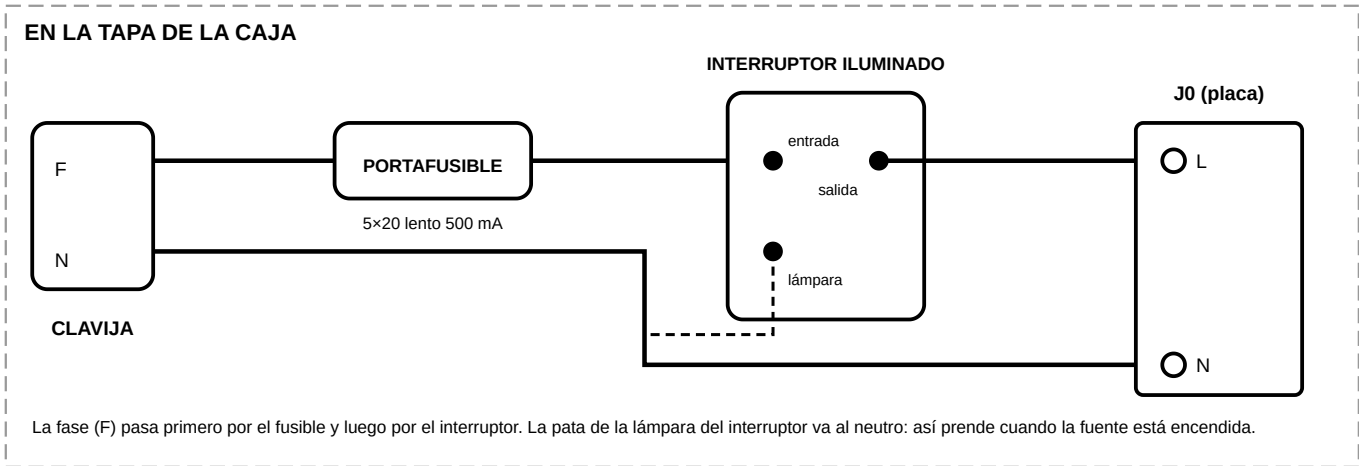Para 5 salidas multiplica por 3 (3 placas). En la caja, una sola vez: portafusible de chasis con fusible **lento de 500 mA**, interruptor iluminado y el **varistor 10D241K atornillado en la bornera de entrada J0** junto con los cables (en esta placa ya no cabe).
Conexión:



Seguridad (sin zener)

No lleva agujeros para tornillos: los dos electrolíticos de 17 mm ocupan las esquinas. Fíjala en la caja con postes adhesivos o silicón caliente en las orillas.

- Esta placa no lleva zener. Una salida sin LED deja su electrolítico cargado a unos 200 V (aguanta 250 V) y la de 220 kΩ lo descarga en unos 10 segundos.
- Por eso: **conecta y desconecta LED siempre con la fuente apagada** y espera 10 segundos. Conectarlos en caliente quema los LED.
- No está aislada: placa y LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.