
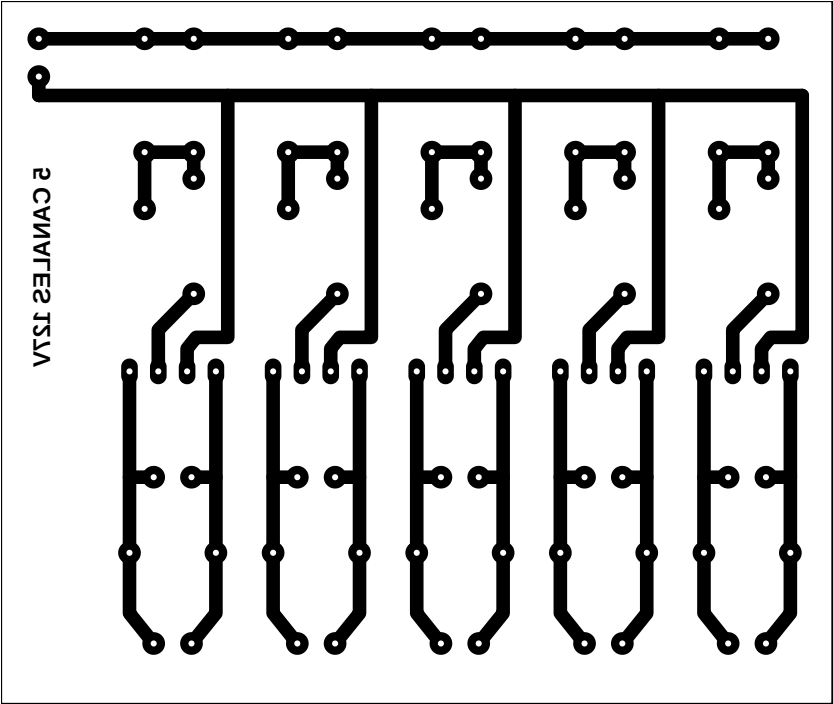


Fuente capacitiva de 5 canales · PISTAS PARA PLANCHAR (1:1)


Imprime en LÁSER al 100 % ("tamaño real") en papel couché. NO lo inviertas. El letrero sale al revés en el papel a propósito: al planchar queda derecho sobre el cobre.

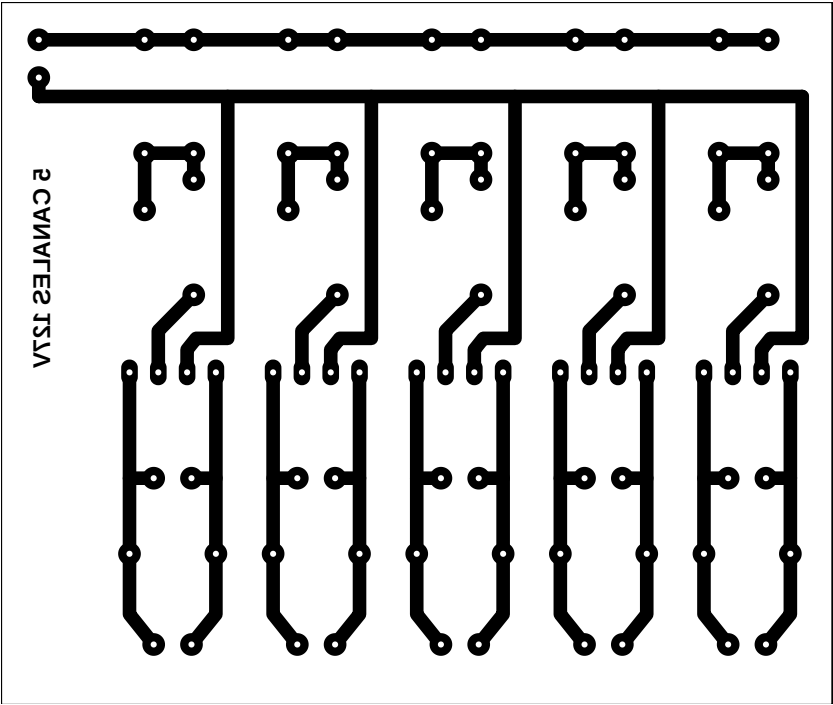Comprobación: la barra mide 50 mm y la placa 110 × 93 mm.



Acomodo de componentes (vista desde arriba, 1:1)

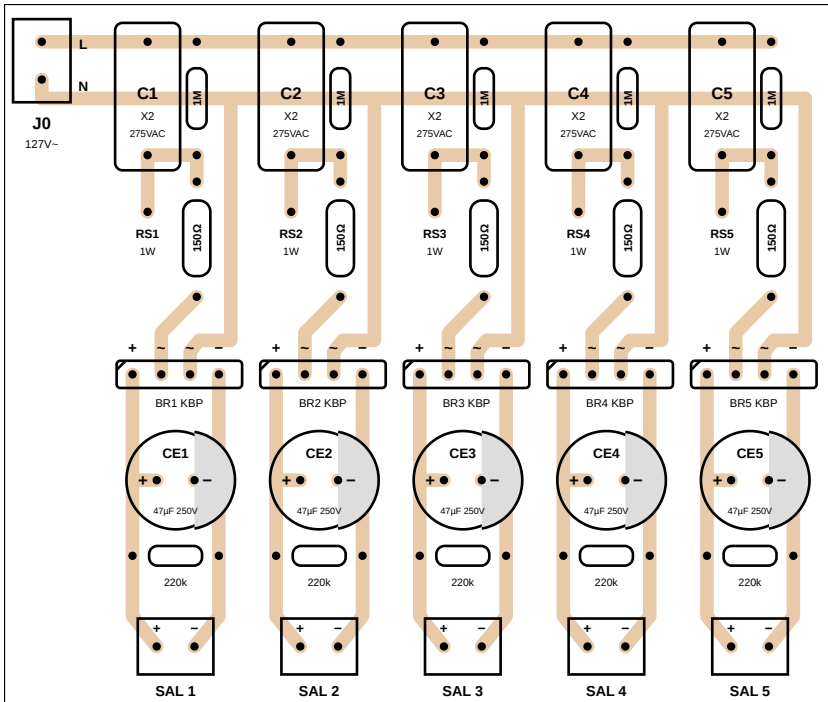Los componentes van del lado SIN cobre. El café es la pista vista a través de la placa. **No necesita puentes de alambre:** la línea N pasa por debajo de C1–C5 y de las resistencias de 1 MΩ, entre sus patas.



- **C1–C5:** cada uno tiene 3 agujeros. Usa el de 15 mm o el de 22.5 mm según el tamaño de tu capacitor.
- **Puente BR:** la pata + (marcada en el puente, normalmente con la esquina recortada) va a la izquierda, donde está la marca.
- **CE:** la franja (–) del electrolítico va a la derecha.
- Broca de 1 mm para todo y de 1.2 mm para las borneras.

Lista de material

Ref	Cant.	Cómo pedirlo en mostrador	Para qué sirve
C1–C5	5	Capacitor X2 275 VAC : uno por salida, del valor que te da la tabla (lo normal: 474J o 564J). Compra 1–2 extra de 474 y 564 para ajustar	Fija la corriente de SU salida
RD1–RD5	5	Resistencia 1 MΩ ½ W	Descarga cada C1–C5 al desconectar
RS1–RS5	5	Resistencia 150 Ω 1 W antilama (película metálica)	Frena el pico al conectar
BR1–BR5	5	Puente rectificador en línea de 4 patas: KBP307 , KBP310, KBP206 o 2KBP10 (patas a 3.8 mm)	Convierte AC en DC
CE1–CE5	5	Electrolítico 47 µF 250 V , 13 mm de diámetro, patas a 5 mm (105 °C si hay)	Luz fija, sin parpadeo
RC1–RC5	5	Resistencia 220 kΩ ½ W	Descarga cada electrolítico
J0–J5	6	Bornera de tornillo de 2 polos KF301 , paso 5 mm	Entrada de 127 V y 5 salidas
F1	1+1	Portafusible de cable + fusible 5×20 mm lento 500 mA	En el cable de fase de la clavija
—	1	Placa fenólica de una cara 15 × 10 cm (se corta a 110 × 93 mm)	
—	—	Cloruro férrico, plumón indeleble, fibra verde, thinner, broca de 1 mm y de 1.2 mm	Para hacer la placa
—	1	Caja de plástico, cable de uso rudo con clavija, termofit, soldadura 60/40	Seguridad y armado
—	1	Socket con foco incandescente de 40–60 W	Primera prueba en serie

Qué capacitor poner en cada salida (127 V, LED de 5 mm, ≈17–19 mA)

LED en esa salida	Blanco, azul o verde (≈3.1 V)	Rojo o amarillo (≈2.0 V)
1	394J	394J
3 a 10	474J	474J
15	564J	474J
20	564J	564J
25	684J	564J
30	824J	564J
35 (máximo)	105J	684J

Cada salida es independiente: si pones 20 LED verdes en la SAL 1, las demás siguen igual. Si desconectas una o dos salidas, las otras siguen prendidas. Una salida sin LED se queda cargada a unos 200 V (CE aguanta 250 V) y su resistencia de 220 kΩ la descarga al desconectar.

Seguridad

- No está aislada: toda la placa y los LED quedan a 127 V. Métela en caja de plástico cerrada.
- Primera prueba con foco de 60 W en serie. Si el foco brilla fuerte, hay un corto.
- C1–C5 siempre **X2 275 VAC**. Nunca uses capacitores cerámicos ni de poliéster común.

Acomodo ampliado (para ver mejor, no es para planchar)

