

Capacitor → corriente de salida

Fuente capacitiva con las **5 salidas en serie** (versión 1) a **127 V**. En serie la corriente es **la misma en todas las salidas**: el capacitor que pongas es la corriente que recibe cada salida.

Calculado para 5 salidas con 3 LED cada una (15 LED en total).

Capacitor X2 275 VAC	Valor	Salida con LED blancos, azules o verdes	Salida con LED rojos o amarillos	Uso (con LED blancos)
104J	0.1 μ F	3.2 mA	3.6 mA	muy bajo
154J	0.15 μ F	4.7 mA	5.3 mA	muy bajo
224J	0.22 μ F	7.0 mA	7.8 mA	muy bajo
274J	0.27 μ F	8.5 mA	9.6 mA	bajo
334J	0.33 μ F	10.4 mA	11.7 mA	bajo
394J	0.39 μ F	12.3 mA	13.9 mA	bajo
474J	0.47 μ F	14.9 mA	16.7 mA	medio
564J	0.56 μ F	17.7 mA	19.9 mA	IDEAL ($\approx$ 20 mA)
684J	0.68 μ F	21.5 mA	24.2 mA	IDEAL ($\approx$ 20 mA)
824J	0.82 μ F	25.9 mA	29.2 mA	NO: quema el LED
105J	1 μ F	31.6 mA	35.6 mA	NO: quema el LED
125J	1.2 μ F	37.9 mA	42.7 mA	NO: quema el LED
155J	1.5 μ F	47.4 mA	53.4 mA	NO: quema el LED

El ideal para este proyecto es el **684J** (unos 21 mA con LED blancos) o el **564J** (unos 18 mA), que deja margen cuando la luz viene alta. Con LED rojos usa el 564J.

Si pones más LED, la corriente baja un poco; si pones menos, sube un poco. Cuando la luz viene alta (+10 %), sube unos 2 mA.

Recuerda: como van en serie, si se funde un LED o se desconecta una salida, se apagan todas. Siempre

capacitor **X2 de 275 VAC**. La fuente no está aislada: no la toques conectada.