
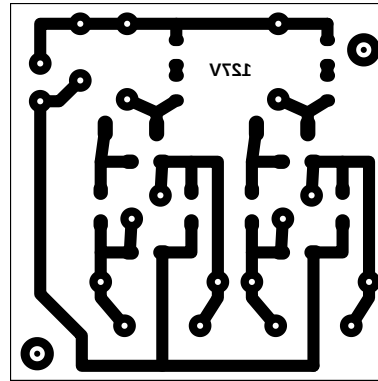
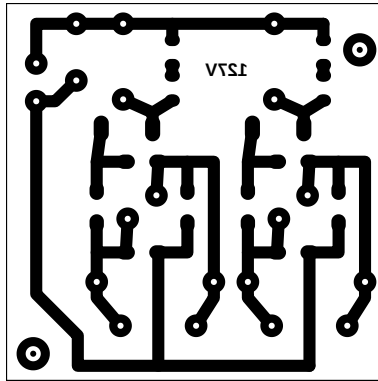
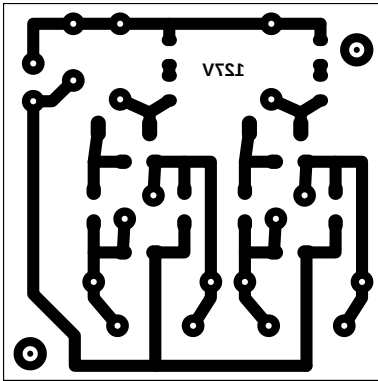
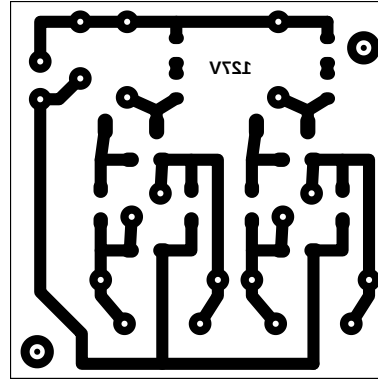
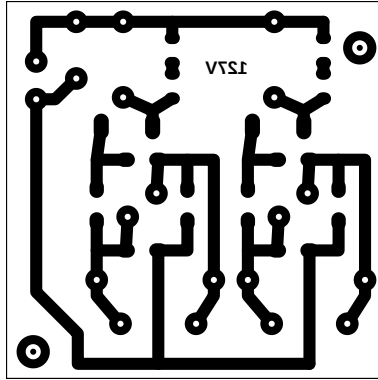



Fuente de 2 canales · placa 5 × 5 cm · PISTAS PARA PLANCHAR (1:1)

Imprime en LÁSER al 100 % y no lo inviertas (el "127V" sale al revés en el papel a propósito). Cada cuadro es una placa de 50 × 50 mm con 2 salidas. Para 5 salidas necesitas 3 placas (te sobra 1 salida). Aquí van 6 copias.

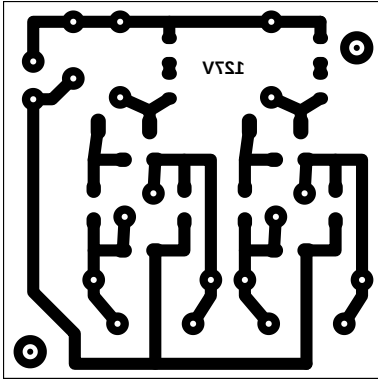
Los rectángulos sin punto blanco son pads SMD: no se perforan.




Dónde va cada pieza

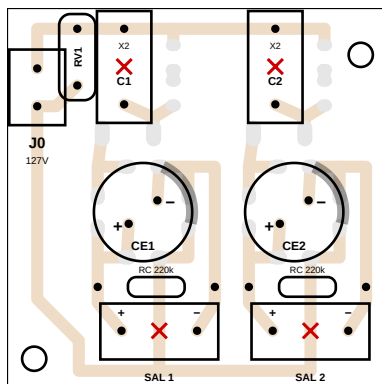


Lado de componentes, 1:1

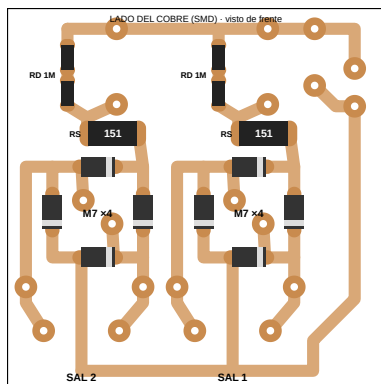

Lado del cobre (SMD), 1:1

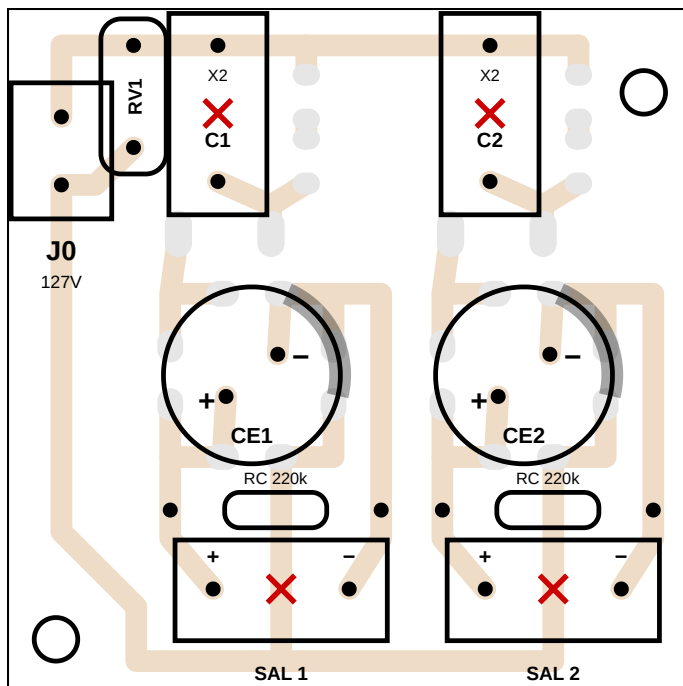

Lado de componentes, ampliado

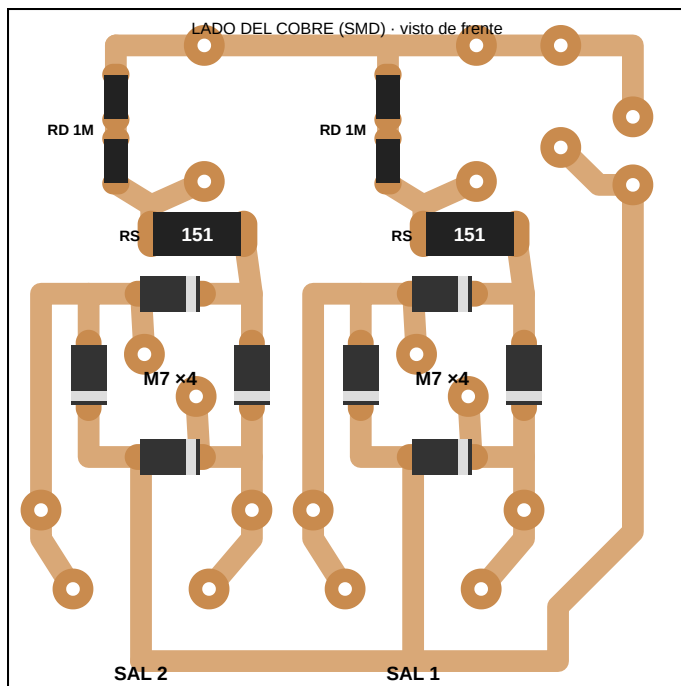


Lado del cobre (SMD), ampliado. Suelta esto primero

- **Diodos M7:** franja gris = cátodo, exactamente como en el dibujo.
- Las borneras del capacitor (arriba) y de salida (abajo) son de 3 polos: **corta la pata de en medio (X rojo)**.
- **CE:** la franja (-) arriba a la derecha. Va encima de los 4 diodos SMD, que quedan del otro lado.

Lista de material (por placa de 2 canales)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo	Nota
C1, C2	2	X2 275 VAC , según tus LED (lo normal: 474J; ver tabla en la base de datos)	De patitas, en bornera
TC1, TC2	2	Bornera KF301 de 3 polos (pata central cortada)	De patitas
RD	4	Resistencia SMD 1206 de 1 MΩ (105)	SMD, lado del cobre
RS1, RS2	2	Resistencia SMD 2512 de 150 Ω 1 W (151)	SMD, lado del cobre
D	8	Diodo SMD M7 (1N4007 en SMA)	SMD, lado del cobre; franja = cátodo
CE1, CE2	2	Electrolítico 47 µF 250 V , 13 mm, patas a 5 mm	De patitas
RC1, RC2	2	Resistencia 220 kΩ ½ W	De patitas
J1, J2	2	Bornera KF301 de 3 polos (pata central cortada)	De patitas
J0	1	Bornera KF301 de 2 polos	De patitas
RV1	1	Varistor 10D241K	De patitas; levántalo 2 mm de la placa
—	2	Tornillo M3 con poste separador de 10 mm	Agujeros de 3 mm

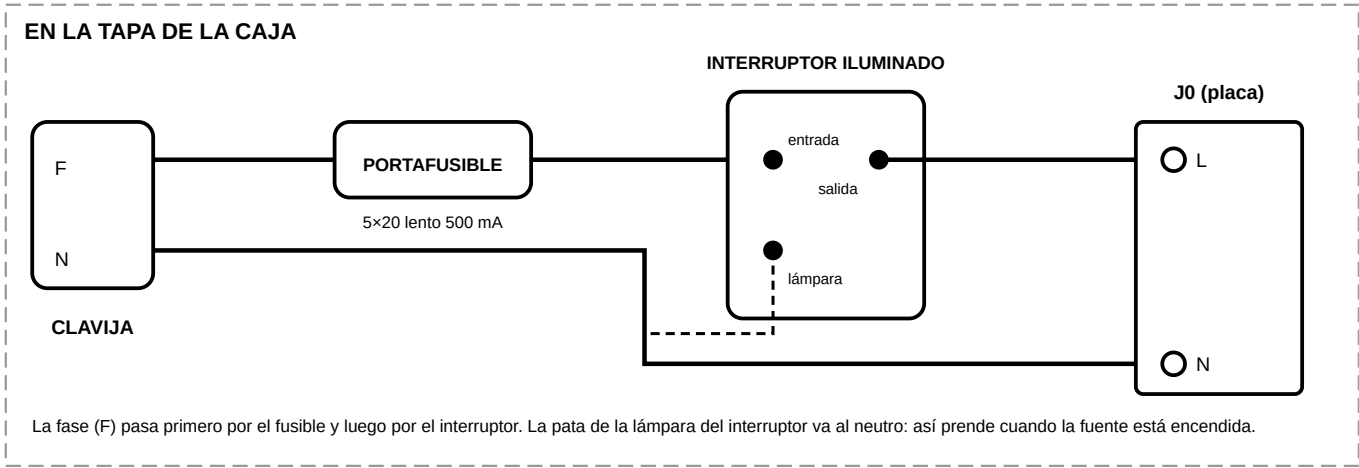Para 5 salidas multiplica por 3 (3 placas). En la caja, una sola vez: portafusible de chasis con fusible **lento de 500 mA** e interruptor iluminado, conectados así:



Seguridad (sin zener)

- Esta placa no lleva zener. Una salida sin LED deja su electrolítico cargado a unos 200 V (aguanta 250 V) y la de 220 kΩ lo descarga en unos 10 segundos.
- Por eso: **conecta y desconecta LED siempre con la fuente apagada** y espera 10 segundos. Conectarlos en caliente quema los LED.
- No está aislada: placa y LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.